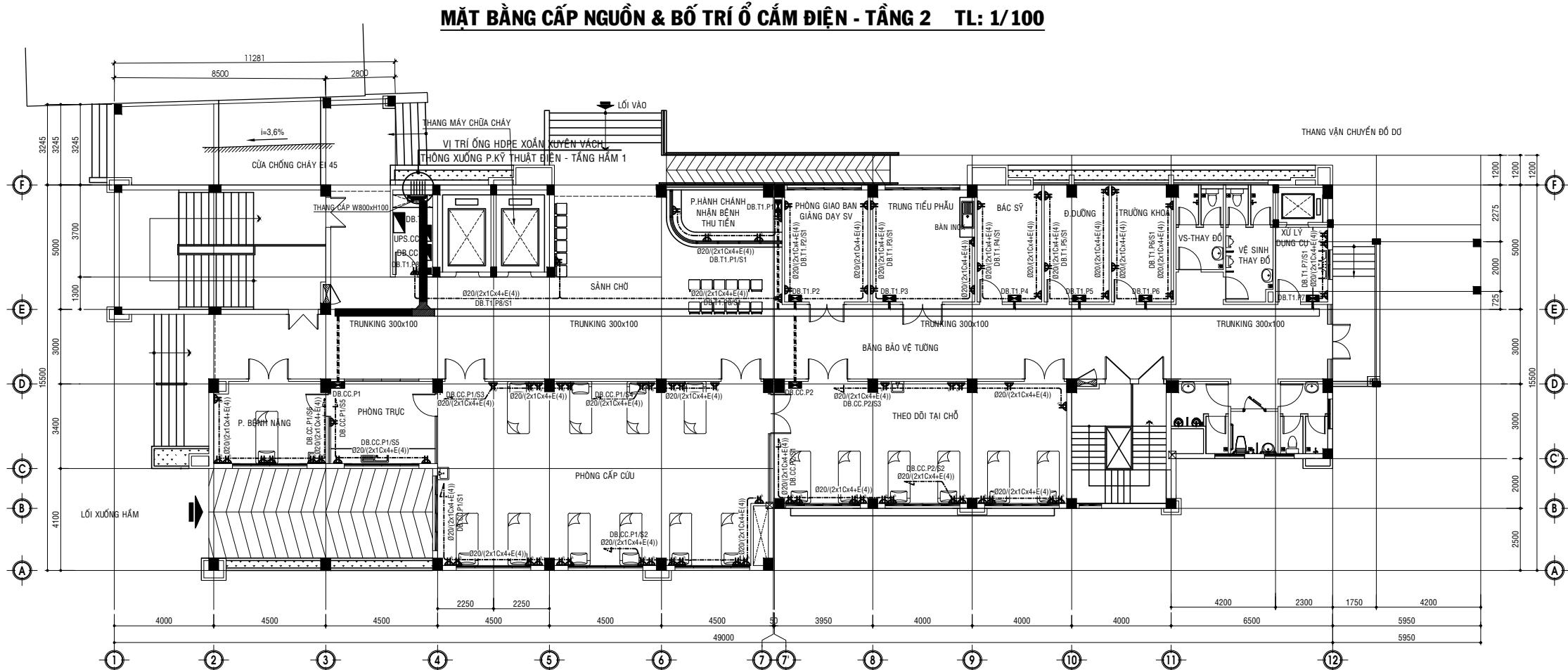


KÝ HIỆU	DIỄN GIẢI
TỦ ĐIỆN LẮP NỘI	
TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG	
Ổ CẮM ĐIỆN ĐỘ 3 CỤC, 16A-220V.	
GẮN CAO ĐỘ 0.6m SƠ VỐI SÀN HÒA THIẾN	
Ổ CẮM ĐIỆN ĐỘ 3 CỤC, 16A-220V.	
GẮN CAO ĐỘ 1.5m SƠ VỐI SÀN HÒA THIẾN	
Ổ CẮM ĐIỆN ĐỘ 3 CỤC, 16A-220V. GẮN NỐI	

**GHI CHÚ:**

- CẤP ĐIỆN ĐỘNG LỰC TỪ TỦ ĐIỆN CÁCH PHÒNG TẮM CỦA KHÔI NHÀ ĐƯỢC BỊ THEO THANG CẤP 800x100 LẮP NỐI TRONG HỘP GEN KỸ THUẬT.
- CẤP ĐIỆN TỪ TỦ ĐIỆN TẮNG ĐÈN CÁC TỦ ĐIỆN CÁCH PHÒNG ĐƯỢC BỊ TRONG TRUNKING LẮP ÂM TRẦN GIÁ SAU ĐƯỢC BỊ TRONG ỐNG PVC BẢO HỘ LẮP ÂM TRẦN VÀ TƯỜNG.
- CẤP ĐIỆN TỪ TỦ ĐIỆN PHÒNG ĐÈN CÁC Ổ CẮM CÔNG TẮC, DIMMER ĐƯỢC LẮP TRONG ỐNG PVC BẢO HỘ LẮP ÂM TRẦN, TƯỜNG VÀ SÀN.
- TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG, CÔNG TẮC ĐƯỢC GẮN CÁCH SÀN HÒA THIẾN 1500mm TÌNH TỪ CẠNH DƯỚI CỦA BỂ AM.
- CÁC Ổ CẮM ĐƯỢC GẮN CÁCH SÀN HÒA THIẾN 600mm HOẶC 1500mm TÌNH TỪ CẠNH DƯỚI CỦA BỂ ÂM. (XEM CHI TIẾT MÃ BĂNG BỐ TRÌ)
- CẤP TỦ TÙ ĐIỆN ĐÈN Ổ CẮM, DÙNG CẤP CUPVC (2x1x2.5-E(2.5))mm<sup>2</sup> HOẶC CUPVC (2x1x4-E(4))mm<sup>2</sup> LUÔN TRONG ỐNG PVC Ø20. (XEM CHI TIẾT MÃ BĂNG BỐ TRÌ)
- CẤP TỦ TÙ ĐIỆN CÔNG TẮC ĐÈN, DIMMER QUẠT DUNG CẤP CUPVC (2x1x2.5-E(2.5))mm<sup>2</sup> LUÔN TRONG ỐNG PVC Ø20.
- CẤP TỦ CÔNG TẮC, DIMMER RA BỀN, QUẠT DUNG CẤP CUPVC (2x1x1.5-E(1.5))mm<sup>2</sup> LUÔN TRONG ỐNG PVC Ø20.



CHỦ ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN	
SV THỰC HIỆN : PHẠM VĂN CHÍ ĐỊNH	
SV THỰC HIỆN : NGUYỄN VĂN ANH KHOA	
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
GV HƯỚNG DẪN : TS. LÊ XUÂN HỒNG	
<b>CÔNG TRÌNH:</b>	
THIẾT KẾ CẤP ĐIỆN BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN	
179 VÀ 187 NAM KỲ KHÔI NGHĨA - PHƯỜNG 7 - QUẬN 3 - TP.HỒ CHÍ MINH	
<b>HÀNG MỤC:</b>	
<b>KHỐI NHÀ N6</b>	
<b>BẢN VẼ:</b>	
<b>MẶT BẰNG CẤP NGUỒN &amp; BỐ TRÍ Ổ CẮM ĐIỆN</b>	
<b>TẦNG 1, 2</b>	
TKBVTC	KÝ HIỆU:
NĂM: 2025	D-N6
File:	12/24